

# Draw a Circuit

Does a pencil conduct electricity?  
Try to draw a complete circuit!



# Dibuja un circuito

¿Puede un lápiz conducir electricidad? ¡Trata de dibujar un circuito completo!

